




Controle de Sistemas Contínuos I


Lista 5: Sistemas de Controle

- 1) Dados os circuitos abaixo determinar a Função de Transferência $\frac{E_o(s)}{E_i(s)}$ ou $\frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ e o diagrama de Bode.


a)

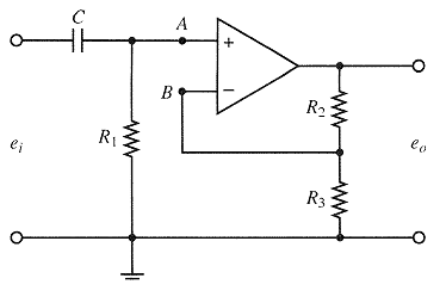


b)

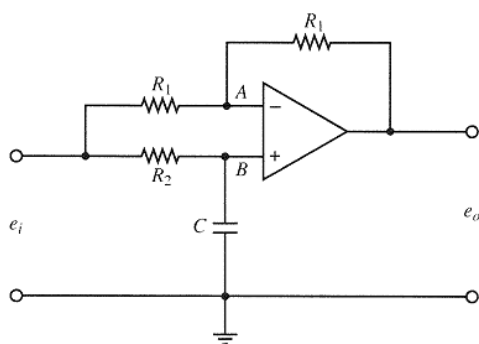


c)

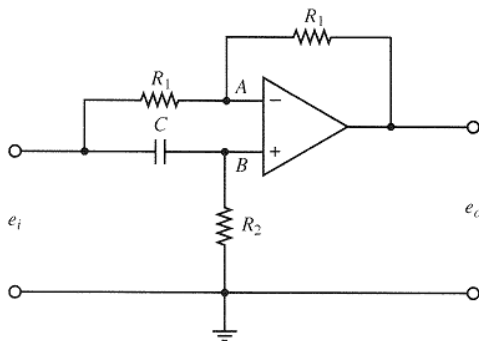


d)

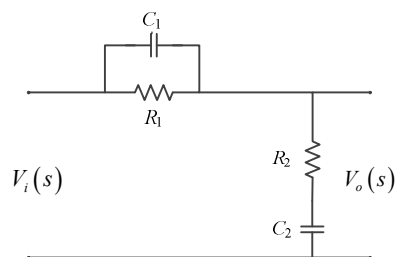


e)

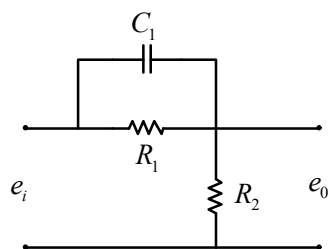


f)

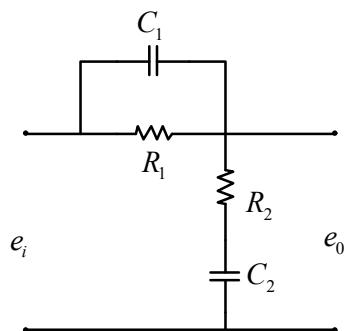


g)

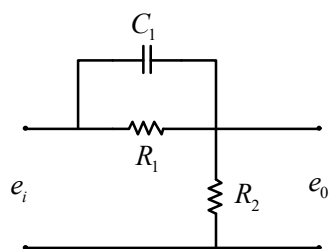


h)

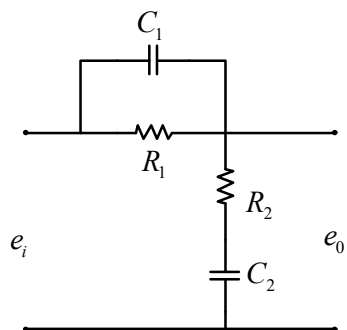


i)

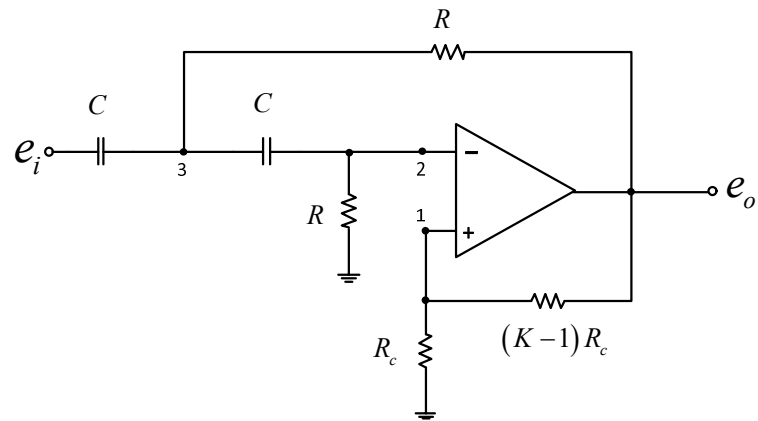


j)

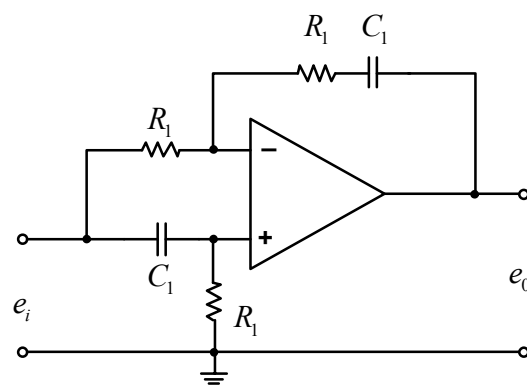


k)

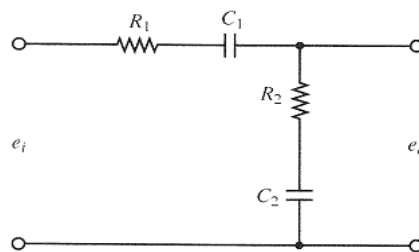

l)

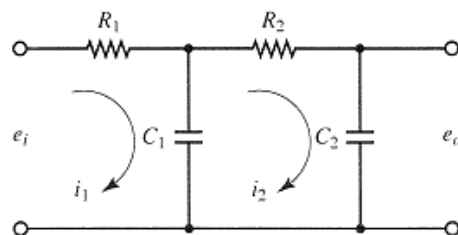

m)

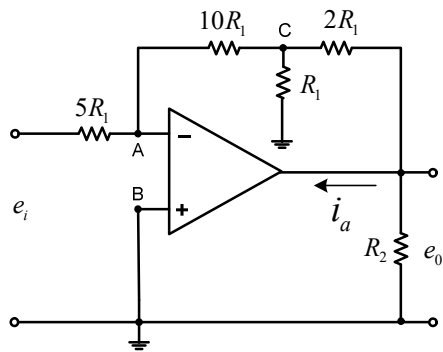

n)

